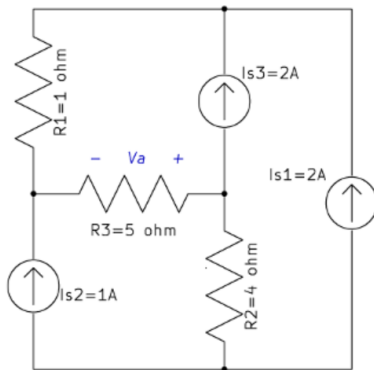


EL1200 Pengantar Analisis Rangkaian


TA 2019/2020 Sem 2

PR 2


1. Hitung nilai v_a menggunakan analisis nodal.



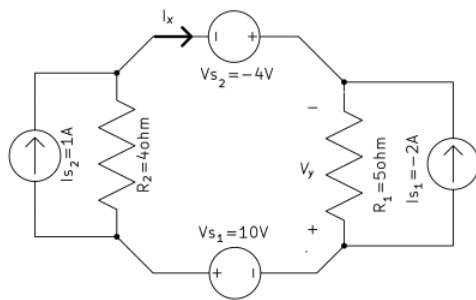2. Hitung nilai I_x dan V_y menggunakan analisis nodal.



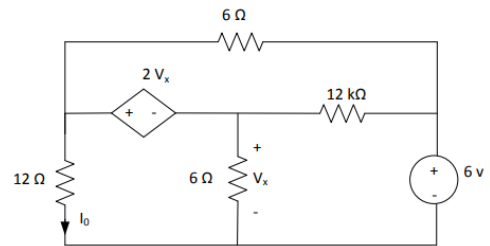3. Hitung nilai I_o menggunakan analisis nodal.



4. Hitung daya dari sumber dependen menggunakan analisis nodal.

